

**Перечень теоретических и практических заданий к экзамену  
по МДК.01.01 Основы проектирования цифровой техники  
(2 курс, 4 семестр 2025-2026 уч. г.)**

**Форма контроля:** Практическая работа (Информационно-аналитический)

**Описательная часть:** По выбору выполнить 1 теоретическое задание и 1 практическое задание

**Перечень теоретических заданий:**

**Задание №1**

В среде Logisim построить схему устройства дешифратора по заданной разрядности выходов.

Оценка	Показатели оценки
5	В среде Logisim построена схема оптимизированная схема дешифратора.
4	В среде Logisim построена схема неоптимизированная схема дешифратора.
3	В среде Logisim построена схема неоптимизированная схема дешифратора с ошибками.

**Задание №2**

Минимизировать функцию четырехразрядного компаратора. В среде Logisim реализовать компаратор.

Оценка	Показатели оценки
5	Функция минимизации реализована верно. Компаратор в среде Logisim функционирует без ошибок.
4	Функция минимизации реализована верно. Компаратор в среде Logisim функционирует исправно.
3	Функция минимизации реализована с ошибками. Компаратор в среде Logisim функционирует с ошибками.

**Задание №3**

Спроектировать двунаправленный формирователь шины.

Оценка	Показатели оценки
5	Двунаправленный формирователь шины спроектирован без ошибок.
4	Двунаправленный формирователь шины спроектирован, но работает в одном направлении.

3	Двунаправленный формирователь шины спроектирован с ошибками.
---	--

#### Задание №4

Рассчитать цепь задержки распространения сигнала с использованием справочной информации.

Оценка	Показатели оценки
5	Схема задержки рассчитана верно. Верно подобраны элементы по справочнику.
4	Схема задержки рассчитана верно. Элементы по справочнику не обеспечивают заданной задержки.
3	Схема задержки рассчитана с ошибками. Элементы по справочнику не обеспечивают заданной задержки.

#### Задание №5

Рассчитать мультивибратор для заданной частоты.

Оценка	Показатели оценки
5	Задание выполнено без ошибок.
4	Задание выполнено с замечаниями.
3	Задание выполнено с грубыми нарушениями.

#### Задание №6

Выполнить построение логической формулы по заданной таблице истинности.

Сократить формулу аналитическим методом с применением совершенной конъюнктивной нормальной формы (СКНФ) или совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ).

Оценка	Показатели оценки
5	Выполнено построение формулы по заданной таблице истинности без ошибок. Выполнена минимизация функции с применением СКНФ или СДНФ без ошибок.
4	Выполнено построение формулы по заданной таблице истинности без ошибок. Выполнена минимизация функции с применением СКНФ или СДНФ с ошибками.

3	Выполнено построение формулы по заданной таблице истинности с ошибками. Выполнена минимизация функции с применением СКНФ или СДНФ с ошибками.
---	--

### Задание №7

Привести описание работы схемы динамической индикации для газоразрядных индикаторов.

Подобрать элементную базу блока электропитания для газоразрядных индикаторов.

Оценка	Показатели оценки
5	Приведен подбор элементной базы блока электропитания и описание работы схемы динамической индикации без ошибок.
4	Приведено описание работы схемы динамической индикации без ошибок. Подбор элементов осуществлен с ошибками.
3	Приведено описание работы схемы динамической индикации с ошибками. Подбор элементов блока электропитания осуществлен с ошибками.

### Задание №8

Спроектировать синхронный D-триггер на элементах штрих Шеффера с асинхронными входами установки в "1" и "0".

Оценка	Показатели оценки
5	D-триггер спроектирован на заданных элементах без ошибок.
4	D-триггер спроектирован на элементах отличающихся от заданных. Реакция на сигналы на входах управления без ошибок.
3	D-триггер спроектирован с ошибками. Реакция на входах управления осуществляется с ошибками.

### Задание №9

Спроектировать регистр хранения 8 бит информации с входом разрешения параллельной загрузки данных и входом управления чтения данных.

Оценка	Показатели оценки
5	Регистр хранения спроектирован без ошибок.
4	Регистр спроектирован имеются ошибки в записи/чтения в/из регистр.

3	В регистр хранения невозможно записать/ невозможно считать данные.
---	--

### Задание №10

Подобрать из существующей номенклатуры дешифраторы и силовые транзисторы для реализации индикации с общим анодом.

Оценка	Показатели оценки
5	Дешифраторы и силовые транзисторы подобраны верно.
4	Дешифраторы или силовые транзисторы подобраны неверно.
3	Дешифраторы и силовые транзисторы подобраны неверно.

### Задание №11

Провести описание работы схемы электрической принципиальной генератора управляемого напряжением.

Оценка	Показатели оценки
5	Описание работы схемы электрической принципиальной и функциональное назначение элементов приведено без ошибок.
4	Описание работы схемы электрической принципиальной приведено без ошибок. Функциональное назначение элементов приведено с ошибками.
3	Описание работы схемы электрической принципиальной приведено с ошибками. Функциональное назначение элементов приведено с ошибками.

### Задание №12

Рассчитать генератор для формирования синусоиды 50 Гц, на микросхеме таймера КР100ВИ1 (NE555).

Оценка	Показатели оценки
5	Генератор рассчитан без ошибок.
4	По подобранным элементам возможно получить сигнал с частотой 50 Гц, но прямоугольной формы.
3	По подобранным элементам невозможно получить сигнал с частотой 50 Гц синусоидальной формы.

### Задание №13

Проектирование операционного блока, выполняющего операции сложения и вычитания двух полюсов с кодом операции.

Оценка	Показатели оценки
5	Спроектирован операционный блок без ошибок.
4	Спроектирован операционный блок, но вычитание производится только в обратном коде.
3	Спроектирован операционный блок, но выполняется только операция сложения.

#### Задание №14

Произвести расчет электрических параметров (потребляемый ток, время задержки, максимальная частота) для восьмиразрядного регистра, созданного на триггерах К155ТМ2.

Оценка	Показатели оценки
5	Электрические параметры регистра рассчитаны без ошибок.
4	В одном из электрических параметров содержатся ошибки в расчетах.
3	В расчетах электрических параметров содержатся ошибки для двух и более параметров.

#### Задание №15

Спроектировать последовательный сдвиговый регистр на D-триггере, реализующий функционал регистра К155ИР8.

Оценка	Показатели оценки
5	Регистр реализует функционал К155ИР8, реализован на D-триггерах.
4	Регистр реализует не весь функционал К155ИР8, либо реализован на других триггерах.
3	Регистр не реализует функционал К155ИР8.

#### Задание №16

Спроектировать универсальный сдвиговый регистр для тертад.

Оценка	Показатели оценки
5	Спроектирован универсальный сдвиговый регистр без ошибок.
4	Спроектирован универсальный сдвиговый регистр осуществляет загрузку и сдвиг либо в сторону старших разрядов, либо в сторону младших разрядов.
3	Спроектирован универсальный сдвиговый регистр осуществляет загрузку сдвиг не осуществляется.

### Задание №17

Спроектировать операционный блок, выполняющий три логические операции на выбор.

Оценка	Показатели оценки
5	Спроектирован операционный блок, выполняющий три логические операции без ошибок.
4	Спроектирован операционный блок, выполняющий две логические операции без ошибок.
3	Спроектирован операционный блок, выполняющий одну логическую операцию без ошибок.

### Задание №18

Спроектировать датчик, реализующий реакцию на огонь/ дым.

Оценка	Показатели оценки
5	Спроектирован датчик, реализующий срабатывание на огонь/ дым без ошибок.
4	Спроектирован датчик, реализующий срабатывание на один фактора опасности без ошибок.
3	Спроектирован датчик, реализующий срабатывание на один фактор опасности с ошибками.

### Задание №19

Произвести расчет электрических параметров (потребляемый ток, время задержки, максимальная частота) для четырехразрядного регистра, созданного на триггерах.

Оценка	Показатели оценки
5	Электрические параметры регистра рассчитаны без ошибок.
4	В одном из электрических параметров содержатся ошибки в расчетах.
3	В расчетах электрических параметров содержатся ошибки для двух и более параметров.

### Задание №20

Заполнить таблицу. Сделать сравнительный анализ элементов.

Обозначение БИС	Технология изготовления	Информационная емкость, бит	Время выборки, нс
505PE3			
K555PE4			
K568PE1			
K596PE1			

Оценка	Показатели оценки
5	Составлена таблица. Произведен сравнительный анализ 4 элементов.
4	Составлена таблица. Произведен сравнительный анализ 3 элементов.
3	Составлена таблица. Произведен сравнительный анализ 2 элементов.

### Задание №21

Используя справочник по интегральным микросхемам, определить из каких элементах состоят устройства - 74НС138D, 74hc4051, 74НС151D.

Оценка	Показатели оценки
5	Рассказано из каких элементах состоят 3 устройства.
4	Рассказано из каких элементах состоят 2 устройства.
3	Рассказано из каких элементах состоит 1 устройство.

### Задание №22

Заполнить таблицу.

Сделать сравнительный анализ элементов на надежность цифрового устройства.

Обозначение БИС	Технология изготовления	Информационная емкость, бит	Время выборки, нс
SN74LS165J			
SN74LS166J			
SN7416J			
SN74LS673J			


Оценка	Показатели оценки
5	Составлена таблица. Произведен сравнительный анализ 4 элементов.
4	Составлена таблица. Произведен сравнительный анализ 3 элементов.
3	Составлена таблица. Произведен сравнительный анализ 2 элементов.

### Задание №23

Определить какое число загорится на цифровом индикаторе.

Определить какие логические элементы используется в схеме.

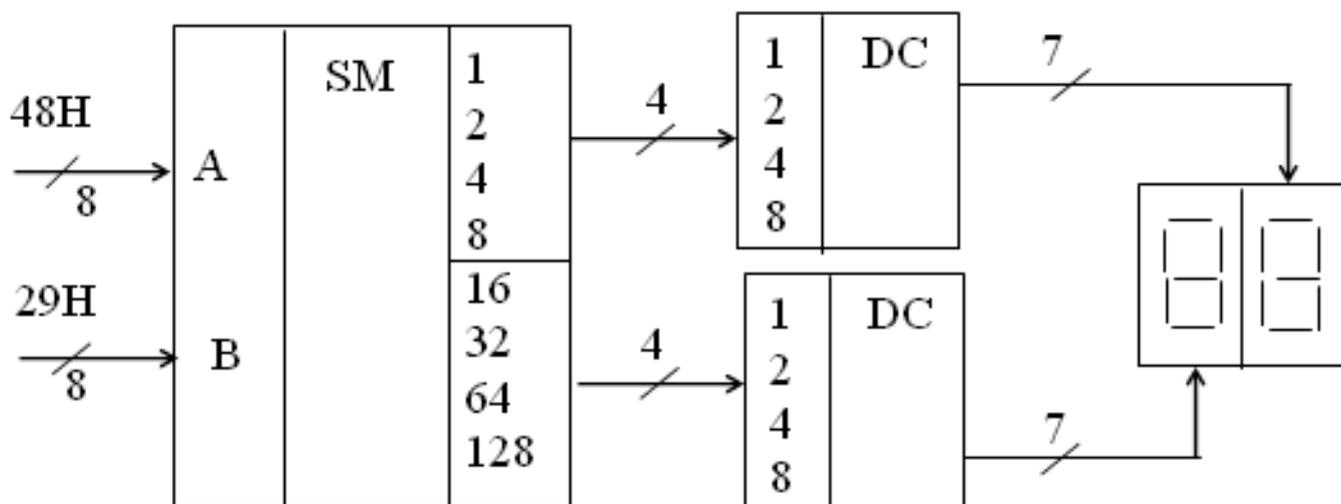Определить принцип работы элементов, используемых в схеме



Оценка	Показатели оценки

5	<p>Определено какое число загорится на цифровом индикаторе по схеме.</p> <p>Определено какие логические элементы используются в схеме.</p> <p>Описан принцип работы элементов, используемых в схеме</p>
4	<p>Определено какое число загорится на цифровом индикаторе по схеме.</p> <p>Определено какие логические элементы используются в схеме.</p>
3	<p>Определено какое число загорится на цифровом индикаторе по схеме.</p>

### Перечень практических заданий:

#### Задание №1

Спроектировать блок динамической индикации.

Оценка	Показатели оценки
5	Блок динамической индикации спроектирован без ошибок. Символы отображаются верно.
4	Блок динамической индикации спроектирован без ошибок. Знакогенератор содержит ошибки.
3	Блок динамической индикации отображает не все символы.

#### Задание №2

Спроектировать блок статистической индикации на 4 сегмента.

Оценка	Показатели оценки
5	<p>Блок статистической индикации спроектирован без ошибок.</p> <p>Символы отображаются верно.</p>
4	<p>Блок статистической индикации спроектирован без ошибок.</p> <p>Знакогенератор содержит ошибки.</p>
3	Блок статистической индикации отображает не все символы.

#### Задание №3

Для построения операционного блока выполнить минимизацию функции работы четырехразрядного сумматора с применением карт Карно.

Построить схему сумматора.

Оценка	Показатели оценки
5	Логическая функция четырехразрядного сумматора реализована без ошибок. Схема сумматора реализована без ошибок.
4	Логическая функция четырехразрядного сумматора реализована без ошибок. Схема сумматора реализована с ошибками.
3	Логическая функция четырехразрядного сумматора реализована с ошибками. Схема сумматора реализована с ошибками.

#### Задание №4

Для построения операционного блока выполнить минимизацию функции работы восьмиразрядного сумматора с применением карт Карно.

Построить схему сумматора.

Оценка	Показатели оценки
5	Логическая функция восьмиразрядного сумматора реализована без ошибок. Схема сумматора реализована без ошибок.
4	Логическая функция восьмиразрядного сумматора реализована без ошибок. Схема сумматора реализована с ошибками.
3	Логическая функция восьмиразрядного сумматора реализована с ошибками. Схема сумматора реализована с ошибками.

#### Задание №5

Создать тестовое окружение в среде моделирования цифровых устройств для заданной схемы.

Оценка	Показатели оценки
5	Создано тестовое окружение. Заданная схема работает в тестовом окружении без ошибок.
4	Создано тестовое окружение. Заданная схема работает в тестовом окружении с ошибками, но реализует изначальный функционал.
3	Создано тестовое окружение. Заданная схема работает в тестовом окружении с ошибками, не реализует функционал.

### Задание №6

Создать виртуальный блок управления для сумматора - вычитателя.

Оценка	Показатели оценки
5	Создан блок управления сложением вычитанием. Операция выполняется без ошибок.
4	Создан блок управления сложением вычитанием. Операция выполняется только на сложение или вычитание.
3	Создан блок управления сложением вычитанием. Операция выполняется с ошибками.

### Задание №7

Выполнить минимизацию и сравнение результатов логической функции методом СКНФ и СДНФ.

Оценка	Показатели оценки
5	Минимизация логической функции выполнена без ошибок. Сравнение функций показало равенство минимизированных функций.
4	Минимизация логической функции выполнена без ошибок. Сравнение функций показало неравенство минимизированных функций.
3	Минимизация логической функции выполнена с ошибками. Сравнение функций показало неравенство минимизированных функций.

### Задание №8

Выполнить минимизацию и сравнение результатов логической функции аналитическим методом карт Карно, методом карт Вейча.

Оценка	Показатели оценки
5	Минимизация логической функции выполнена без ошибок. Сравнение функций показало равенство минимизированных функций.
4	Минимизация логической функции выполнена без ошибок. Сравнение функций показало неравенство минимизированных функций.

3	Минимизация логической функции выполнена с ошибками. Сравнение функций показало неравенство минимизированных функций.
---	--

### Задание №9

Выполнить реализацию операции умножения деления в двоичной системе двумя вариантами.  
Проверить результат.

Оценка	Показатели оценки
5	Операция умножения (деления) двумя способами показало равенство методов. Операция выполнена без ошибок.
4	Одна из операций умножения (деления) выполнена без ошибок.
3	Оба метода умножения (деления) выполнены с ошибками.

### Задание №10

Выполнить реализацию генератора случайных чисел на произвольном количестве элементов.

Оценка	Показатели оценки
5	Реализован генератор, получена случайная последовательность.
4	Реализован генератор, получена случайная последовательность, но повторяется .
3	Генерация псевдослучайной последовательности не осуществляется.

### Задание №11

Описать работу блоков постоянной памяти и способы программирования.

Перечислить название основных узлов блоков постоянной памяти.

Спроектировать блок памяти в Multisim.

Пояснить принцип энергозависимости.

Назвать программы и их назначение, хранящиеся в ROM.

Оценка	Показатели оценки

5	Перечислены название основных узлов блоков постоянной памяти.  Спроектирован блок памяти в Multisim.  Пояснен принцип энергозависимости.  Названы программы и их назначение, хранящиеся в ROM.
4	Перечислены название основных узлов блоков постоянной памяти.  Спроектирован блок памяти в Multisim.  Пояснен принцип энергозависимости.
3	Перечислены название основных узлов блоков постоянной памяти.

### Задание №12

Построить схему триггера D-типа.

Написать порядок работы и его особенности триггера.

Перечислить основное применение триггера D-типа.

Оценка	Показатели оценки
5	Построена схема триггера D-типа.  Описан порядок работы и его особенности.  Перечислено основное применение триггера D-типа.
4	Построена схема триггера D-типа.  Описан порядок работы и его особенности.
3	Построена схема триггера D-типа.

### Задание №13

Написать определение, назначение, применение в схемах вычислительной технике дешифратора.

Построить схемы линейных дешифраторов и его условно-графическое изображение.

Оценка	Показатели оценки
5	Написано определение, назначение, условно-графическое изображение, применение в схемах вычислительной технике.  Построена схема.

4	Написано определение, назначение, условно-графическое изображение, применение в схемах вычислительной технике.
3	Написано определение, назначение и условно-графическое изображение.

#### Задание №14

Построить схему триггера RS-типа.

Написать порядок работы и его особенности триггера.

Перечислить основное применение триггера RS-типа.

Оценка	Показатели оценки
5	Построена схема триггера RS-типа.  Описан порядок работы и его особенности.  Перечислено основное применение триггера RS-типа.
4	Построена схема триггера RS-типа.  Описан порядок работы и его особенности.
3	Построена схема триггера RS-типа.

#### Задание №15

Построить схему триггера JK-типа.

Написать порядок работы и его особенности триггера.

Перечислить основное применение триггера JK-типа.

Оценка	Показатели оценки
5	Построена схема триггера JK-типа.  Описан порядок работы и его особенности.  Перечислено основное применение триггера JK-типа.
4	Построена схема триггера JK-типа.  Описан порядок работы и его особенности.
3	Построена схема триггера JK-типа.

### Задание №16

Построить схему триггера Т-типа.

Написать порядок работы и его особенности триггера.

Перечислить основное применение триггера Т-типа.

Оценка	Показатели оценки
5	Построена схема триггера Т-типа. Описан порядок работы и его особенности. Перечислено основное применение триггера Т-типа.
4	Построена схема триггера Т-типа. Описан порядок работы и его особенности.
3	Построена схема триггера Т-типа.

### Задание №17

Спроектировать блок статистической индикации на 8 сегмент.

Оценка	Показатели оценки
5	Блок статистической индикации спроектирован без ошибок. Символы отображаются верно.
4	Блок статистической индикации спроектирован без ошибок. Знакогенератор содержит ошибки.
3	Блок статистической индикации отображает не все символы.

### Задание №18

Для построения операционного блока выполнить минимизацию функции работы двухразрядного сумматора с применением карт Карно. Построить схему сумматора.

Оценка	Показатели оценки
5	Логическая функция сумматора реализована без ошибок. Схема сумматора реализована без ошибок.
4	Логическая функция четырехразрядного сумматора реализована без ошибок. Схема сумматора реализована с ошибками.
3	Логическая функция четырехразрядного сумматора реализована с ошибками. Схема сумматора реализована с ошибками.

### Задание №19

Для построения операционного блока выполнить минимизацию функции работы 16-ти разрядного сумматора с применением карт Карно. Построить схему сумматора.

Оценка	Показатели оценки
5	Логическая функция сумматора реализована без ошибок. Схема сумматора реализована без ошибок.
4	Логическая функция сумматора реализована без ошибок. Схема сумматора реализована с ошибками.
3	Логическая функция сумматора реализована с ошибками. Схема сумматора реализована с ошибками.

### Задание №20

Создать виртуальный блок управления для сумматора.

Оценка	Показатели оценки
5	Создан блок управления сложением. Операция выполняется без ошибок.
4	Создан блок управления сложением. Операция выполняется с ошибками.
3	Создан блок управления сложением.

### Задание №21

Создать виртуальный блок управления для сумматора - делителя.

Оценка	Показатели оценки
5	Создан блок управления сложением делением. Операция выполняется без ошибок.
4	Создан блок управления сложением делением. Операция выполняется только на сложение или деление.
3	Создан блок управления сложением делением. Операция выполняется с ошибками.

### Задание №22

Написать определение, назначение, применение в схемах вычислительной технике шифратора.

Построить схемы у шифратора и его условно-графическое изображение.

Оценка	Показатели оценки
--------	-------------------

5	Написано определение, назначение, условно-графическое изображение, применение в схемах вычислительной технике.  Построена схема.
4	Написано определение, назначение, условно-графическое изображение, применение в схемах вычислительной технике.
3	Написано определение, назначение и условно-графическое изображение.


### Задание №23

Выполнить анализ схемы.

Определить, на каком выходе дешифратора повторяется сигнал *A*.

Написать какие логические элементы используются на схеме.

Описать принцип действия всех элементов.

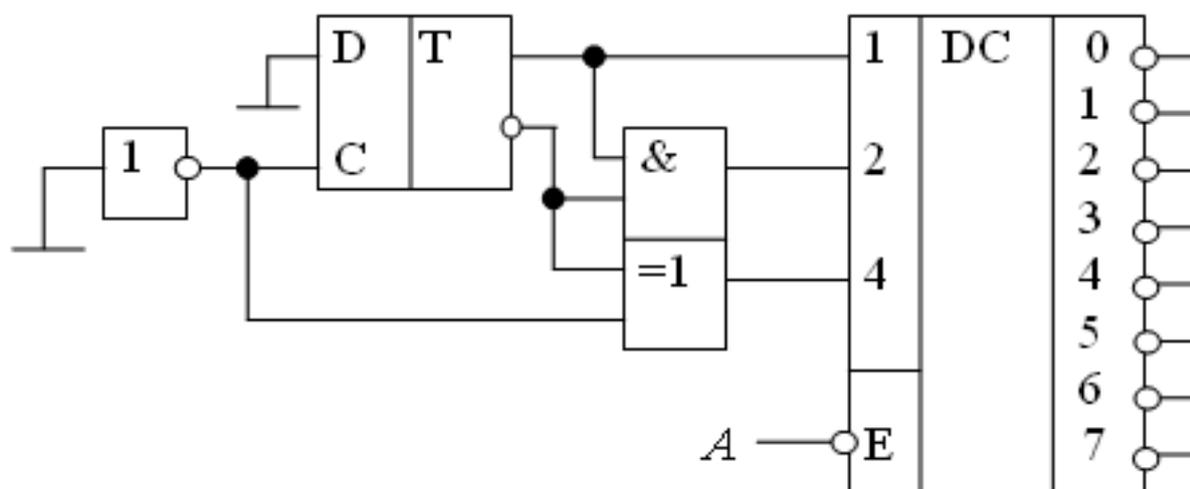

Оценка	Показатели оценки
5	Определено, на каком выходе дешифратора повторяется сигнал <i>A</i> .  Написано какие логические элементы используются на схеме.  Описан принцип действия всех элементов.
4	Определено, на каком выходе дешифратора повторяется сигнал <i>A</i> .  Написано какие логические элементы используются на схеме.
3	Определено, на каком выходе дешифратора повторяется сигнал <i>A</i> .

### Задание №24

Выполнить реализацию операции сложение вычитание в двоичной системе двумя вариантами.  
Проверить результат.

Оценка	Показатели оценки
5	Операция сложение (вычитание) двумя способами показало равенство методов. Операция выполнена без ошибок.
4	Одна из операций сложение (вычитание) выполнена без ошибок.
3	Оба метода сложение (вычитание) выполнены с ошибками.

### Задание №25

Спроектировать датчик, реализующий реакцию на газ.

Оценка	Показатели оценки
5	Спроектирован датчик, реализующий срабатывание на газ с сигналом без ошибок.
4	Спроектирован датчик, реализующий срабатывание на фактор без сигнала опасности без ошибок.
3	Спроектирован датчик, реализующий срабатывание на фактор опасности с ошибками.